

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-movano-20v-6a-4-5x3-0-pin-120w-do-asus-p-2023.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Movano 20v 6a (4.5x3.0 pin) 120W do Asus

Cena	99,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/AS206P
Kod producenta	3323

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Asus firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Asus skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Cable: 3 pin
- Certificate: CE, RoHS
- Certyfikat: CE, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 165.00 x 67.00 x 40.00 mm
- DostawaX: 2022-07-14
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
- *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność kody: Asus
A571GD,A571GD-BQ351T,A571GD-BQ619T,F571GD,FX571GD,Q537FD,Q547FD,UX534F,UX534FT,UX534FTC,UX563FD,X571GD,
seria Vivobook
K571, K571GD, K571GD-A, K571GD-BQ215T, K571GD-BQ336T, K571GD-BQ397T, K571GD-BQ498, K571GD-BQ508, K571GT, K571GT-EB76, X571,
seria ZenBook 15
UX534, UX534FA, UX534FA-A8038T, UX534FA-AA008T, UX534FT, UX534FT-A9014T, UX534FT-AA044R, UX534FT-DB77, UX534FTC, UX534FTC-A8078R, UX534FTC-A8110T, UX534FTC-A8125T, UX534FTC-A8145T, UX534FTC-A8184R, UX534FTC-A8210T, UX534FTC-AA052T, UX534FTC-AA064R, UX534FTC-AA092R, UX534FTC-AA249T, UX534FTC-BH74, UX534FTC-XH77,
seria VivoBook Pro 15
F571GD, F571GD-AL267T, F571GD-BQ259T, F571GD-BQ409T, F571GD-BQ7801T,
seria ZenBook Flip 15
UX563, UX563FD-A1015T, UX563FD-A1025R, UX563FD-A1027T, UX563FD-A1045T, UX563FD-EZ034R, UX563FD-EZ050T, UX563FD-EZ056T, UX563FD-EZ057T,
seria VivoBook Pro
K571GT-DH51,

MSI
10SC-222US,MS-16R5,

- Moc: 120W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 20V 6A
- Plug: Plug with pin in the middle. External diameter 4.5 mm, internal diameter 3.0 mm, length 12 mm
- Power: 120W
- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warranty:
 - *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 4.5 x 3.0 mm, pin
- Wyjście: 20V 6A
- Wymiary: 165.00 x 67.00 x 40.00 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 0A001-00860000, 0A001-00860100, 0A001-00860200, 0A001-00860300, A17-120P2A, ADP-120VH BB, ADP-120VHBB